

Caso 1

$$T_1 = 30\%$$

$$T_2 = 70\%$$

$$T = T_1 + T_2 = \text{Periodo Total}$$

$$F = \frac{1}{T} = \frac{1}{(T_1 + T_2)}$$

$$T = \frac{1}{F}$$

$$T_1 = 0.693(R_1 + R_2)C_1$$

$$T_2 = 0.693 R_2 C_1$$

$$F = 1 \text{ kHz}$$

$$T = \frac{1}{1 \times 10^3} = 1 \times 10^{-3} \text{ s}$$

$$T_1 = 30\%$$

$$T = 1 \times 10^{-3} \text{ s} - 100\%$$

$$T_1 \quad - 30\%$$

$$T_1 = 3 \times 10^{-4} \text{ s}$$

$$T = 1 \times 10^{-3} \text{ s} - 100\%$$

$$T_2 = \quad - 70\%$$

$$T_2 = 7 \times 10^{-4} \text{ s}$$

Con un Capacitor 1

$$C_1 = 100 \text{ nF}$$

Para T_1

$$T_1 = 3 \times 10^{-4} \text{ s} = 0.693(R_1 + R_2)(100 \text{ nF})$$

$$T_2 = 7 \times 10^{-4} \text{ s} = 0.693 R_2 (100 \text{ nF})$$

$$R_2 = \frac{7 \times 10^{-4} \text{ s}}{0.693(100 \text{ nF})} = 10,101.0101 \Omega$$

Normalizando R_2

$$R_{2 \text{ menor}} = 10 \text{ K}\Omega$$

$$R_{2 \text{ mayor}} = 11 \text{ K}\Omega$$

R_2 menor

$$T_2 = 0.693 \times (10 \text{ K}\Omega) \times (100 \text{ nF}) = 6.93 \times 10^{-4} \text{ s}$$

$$\text{Diferencia} = 7 \times 10^{-4} \text{ s} - 6.93 \times 10^{-4} \text{ s} = 7 \times 10^{-6} \text{ s}$$

$$T_1 = 7 \times 10^{-4} \text{ s} - 100\%$$

$$T_{2 \text{ me}} = 7 \times 10^{-6} \text{ s} - x$$

$$x = 1\%$$

R_2 mayor

$$T_2 = 0.693(11 \text{ K}\Omega) \times (100 \text{ nF}) = 7.623 \times 10^{-4} \text{ s}$$

$$\text{Diferencia} = 7 \times 10^{-4} \text{ s} - 7.623 \times 10^{-4} \text{ s} = 6.23 \times 10^{-5} \text{ s}$$

$$T_2 = 7 \times 10^{-4} \text{ s} - 100\%$$

$$T_2 = 6.23 \times 10^{-5} \text{ s} - x \quad x = 8.9\%$$

Por lo tanto tomamos R_2 menor = $10 \text{ K}\Omega$

$$T_1 = 3 \times 10^{-4} \text{ s} = 0.693(R_1 + R_2)C_1$$

$$R_1 = \frac{3 \times 10^{-4} \text{ s}}{0.693(100 \text{ nF})} - 10 \text{ K}\Omega = -5,670.99 \Omega$$

Normalizando R_1

$$R_{1 \text{ menor}} = 5.6 \text{ K}\Omega$$

$$R_{2 \text{ mayor}} = 6.2 \text{ K}\Omega$$

Con $R_{1 \text{ menor}} = 5.6 \text{ K}\Omega$

$$T_1 = 0.693(R_1 + R_2)C_1$$

$$T_1 = 0.693[(5.6 \text{ K}\Omega) + (10 \text{ K}\Omega)](100 \times 10^{-9} \text{ F})$$

$$T_1 = 3.0492 \times 10^{-4} \text{ s}$$

$$\text{Diferencia} = 3 \times 10^{-4} \text{ s} - 3.0492 \times 10^{-4} \text{ s}$$

$$= -7.81 \times 10^{-6} \text{ s}$$

$$T_1 = 3 \times 10^{-4} \text{ s} - 100\%$$

$$T_1 = 7.81 \times 10^{-6} \text{ s} - x$$

$$x =$$

$$\text{Diferencia} = -4.92 \times 10^{-6} \text{ s}$$

$$T_1 = 3 \times 10^{-4} \text{ s} = 100\%$$

$$T_1 = \frac{3 \times 10^{-4}}{-4.92 \times 10^{-6} \text{ s} - x}$$

$$x = 1.64\%$$

Con R_1 mayor

$$T_1 = 0.693(6.2 \text{ k}\Omega + 10 \text{ k}\Omega)(100 \text{ nF}) = \cancel{1.2264 \times 10^{-4} \text{ s}}$$

$$\text{Diferencia} = 3 \times 10^{-4} \text{ s} - 2.63 \times 10^{-4} = 2.6334 \times 10^{-4} \text{ s}$$

$$\text{Diferencia} = 3.666 \times 10^{-5} \text{ s}$$

$$\cancel{T_1 = 2.6334 \times 10^{-4} \text{ s}}$$

$$T_1 = 3 \times 10^{-4} \text{ s} = 100\%$$

$$3.66 \times 10^{-5} \text{ s} = x \quad x = 12.22\%$$

Por lo tanto aplicamos R_1 menor = 5.6 k Ω

18/03/2022

Caso 3

$$T_1 = 49.5 \%$$

$$T_2 = 50.5 \%$$

$$1. f = 3.5 \text{ KHz} \quad C = 3.6 \mu\text{f}$$

$$T_1 = \frac{1}{3.5 \text{ KHz}} = 2.85 \times 10^{-4} \text{ s}$$

$$T_1 = 0.693(R_1 + R_2)C_1 = 49.5 \%$$

$$T_2 = 0.693(R_2)C_1 = 50.5 \%$$

$$T = 2.85 \times 10^{-4} \text{ s} \quad \begin{matrix} 100\% \\ 49.5\% \end{matrix}$$

$$T_1 = X$$

$$T_1 = 1.4142 \times 10^{-4} \text{ s}$$

$$T = 2.85 \times 10^{-4} \text{ s} \quad \begin{matrix} 100\% \\ 50.5\% \end{matrix}$$

$$T_2 = X$$

$$T_2 = 1.4392 \times 10^{-4} \text{ s}$$

$$R_2 = \frac{1.4392 \times 10^{-4} \text{ s}}{0.693(3.6 \times 10^{-6})} = 57.68 \Omega$$

$$R_{\text{menor}} = 56 \Omega$$

$$R_{\text{mayor}} = 62 \Omega$$

$$T_2 = 0.693(56)(3.6 \times 10^{-6})$$

$$T_2 = 1.397 \times 10^{-4} \text{ s}$$

$$\text{Diferencia} = 4.22 \times 10^{-6} \text{ s}$$

$$1.4392 \times 10^{-4} \quad \begin{matrix} 100\% \\ X \end{matrix}$$

$$4.22 \times 10^{-6} \quad \begin{matrix} 100\% \\ X \end{matrix}$$

$$X = 2.9321 \%$$

con R_2 mayor

$$T_2 = 0.693(62)(3.6 \times 10^{-6}) = 1.5467 \times 10^{-4} \text{ s}$$

Diferencia

$$1.4392 \times 10^{-4} - 1.5467 \times 10^{-4} = 1.07576 \times 10^{-5} \text{ s}$$

$$1.4392 \times 10^{-4} \text{ s} \quad \begin{matrix} 100\% \\ X \end{matrix}$$

$$1.07576 \times 10^{-5} \text{ s} \quad \begin{matrix} 100\% \\ X \end{matrix}$$

$$X = 7.47 \%$$

Usamos R_2 menor porque su tolerancia es menor.

Calculando T_1

$$T_1 = 0.693(R_1 + R_2)C_1$$

$$R_1 = \frac{1.4142 \times 10^{-4}}{0.693(3.6 \times 10^{-6})} - (56 \Omega)$$

$$R_1 = 0.685 \Omega$$

$$R_{\text{menor}} = 0.68 \Omega$$

$$R_{\text{mayor}} = 0.82 \Omega$$

Con $R_{\text{menor}} = 0.68 \Omega$

$$T_1 = 0.693(R_1 + R_2)C_1$$

$$T_1 = 0.693(0.68 + 56 \Omega)(3.6 \mu\text{f})$$

$$T_1 = 1.4140 \times 10^{-4} \text{ s}$$

$$\text{Diferencia} = 1.4142 \times 10^{-4} - 1.4140 \times 10^{-4} = 2 \times 10^{-8} \text{ s}$$

$$T_1 = 1.4142 \times 10^{-4} \quad \begin{matrix} 100\% \\ X \end{matrix}$$

$$2 \times 10^{-8} \quad \begin{matrix} 100\% \\ X \end{matrix}$$

$$X = 0.0141 \%$$

con $R_{\text{mayor}} = 0.82 \Omega$

$$T_1 = 0.693(0.82 + 56 \Omega)(3.6 \times 10^{-6})$$

$$T_1 = 1.4175 \times 10^{-4} \text{ s}$$

$$\text{Diferencia} = 1.4142 \times 10^{-4} - 1.4175 \times 10^{-4} = -3.3 \times 10^{-7} \text{ s}$$

$$Tol \% = 0.2304 \%$$

Se usa R_1 menor porque su tolerancia es menor